

論理回路

第5回 代表的な組み合わせ論理回路

<http://www.info.kindai.ac.jp/LC>

E館3階E-331 内線5459

takasi-i@info.kindai.ac.jp

1

組み合わせ回路

◆ 定義: 組み合わせ回路

- ある時刻の出力信号が、現在の入力信号だけで決まる回路

◆ 定義: 順序回路

- ある時刻の出力信号が、現在の入力信号だけでなく、過去の入力信号の影響も受ける回路 (回路内にバッファ・メモリがある)

2

選択器 (multiplexor)


■ 2^n 本の入力から1本を選択し出力する回路

• $2^n + n$ 入力1出力

-入力: $D = (D_0, D_1, \dots, D_{2^n-1})$, n ビット制御信号 S

-出力: Q

✓ 例: 2ビット選択器

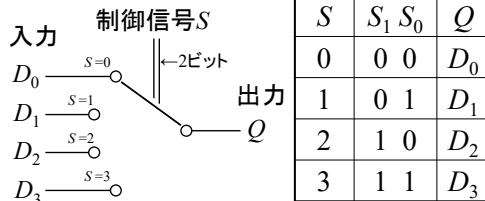

3

選択器

• $D = (D_0, D_1, \dots, D_{2^n-1})$: 入力

• S : n ビット制御信号

• Q : 出力

```

MulPle (D, S) {
    switch (S) {
        case 0 :  $Q = D_0$  ; break;
        case 1 :  $Q = D_1$  ; break;
        ...
        case  $2^n-1$ :  $Q = D_{2^n-1}$ ; break;
    }
}


```

4

1ビット選択器

■ 2本の入力 $\{D_0, D_1\}$ から1本を選択

- 1ビット信号 S で制御

 


$$Q = \overline{S} \cdot D_0 + S \cdot D_1$$

5

1ビット選択器の設計

 
$$Q = \overline{S} \cdot D_0 + S \cdot D_1 \quad \text{制御信号}$$



6

2ビット選択器

 - $2^2=4$ 本の入力 D_0, D_1, D_2, D_3 から1本を選択
– 2ビット信号 $S=(S_1, S_0)$ で制御




7

2ビット選択器


$S_1 S_0$	Q	D_i	$S_1 S_0$	Q
0 0	D_0	$D_0=0$	0 0	0
0 1	D_1	$D_0=1$	0 0	1
1 0	D_2	$D_1=0$	0 1	0
1 1	D_3	$D_1=1$	0 1	1
		$D_2=0$	1 0	0
		$D_2=1$	1 0	1
		$D_3=0$	1 1	0
		$D_3=1$	1 1	1

8

2ビット選択器の設計

 

9

 


10

分配器(demultiplexor)

- 信号を 2^n 本のうち1本に出力する回路
- $n+1$ 入力 2^n 出力
 - 入力: D, n ビット制御信号 S
 - 出力: $Q = (Q_0, Q_1, \dots, Q_{2^n-1})$

✓ 例: 2ビット分配器

 

11

分配器

- D : 入力
- S : n ビット制御信号
- $Q = (Q_0, Q_1, \dots, Q_{2^n-1})$: 出力


```

DeMulPle ( $D, S$ ) {
    switch ( $S$ ) {
        case 0 :  $Q_0 = D$ ; break;
        case 1 :  $Q_1 = D$ ; break;
        ...
        case  $2^n-1$ :  $Q_{2^n-1} = D$ ; break;
    }
}
    
```

12

1ビット分配器

- 信号を2本のうち1本に出力
- 1ビット信号 S で制御

 

$$Q_0 = \overline{S} \cdot D$$

$$Q_1 = S \cdot D$$


D	S	Q_0	Q_1
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	1

13

1ビット分配器の設計

$$Q_0 = \overline{S} \cdot D$$

$$Q_1 = S \cdot D$$

 

14

比較器 (comparator)

- 入力の大小を比較する

- 2入力3出力 Z_X : X の方が大きい
- 入力: X, Y Z_Y : Y の方が大きい
- 出力: Z_X, Z_Y, Z_{eq} Z_{eq} : X と Y が同じ

```
Comp (X,Y) {
  if (X>Y)  $Z_X$  = true;
  else if (Y>X)  $Z_Y$  = true;
  else  $Z_{eq}$  = true;
}
```

15

1ビット比較器の論理関数

X	Y	Z_X	Z_Y	Z_{eq}
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1


$$Z_X = X \cdot \overline{Y}$$

$$Z_Y = \overline{X} \cdot Y$$

$$Z_{eq} = \overline{X} \cdot \overline{Y} + X \cdot Y$$

16

1ビット比較器の設計

 

17

2ビット比較器の真理値表

- 2ビット×2入力3出力

- 入力: $X=(X_1, X_0), Y=(Y_1, Y_0)$

- 出力: Z_X, Z_Y, Z_{eq}

16通りの
組み合わせ

X_1	X_0	Y_1	Y_0	Z_X	Z_Y	Z_{eq}
0	0	0	0	0	0	1
		0	1	0	1	0
		1	0	0	1	0
		1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
		0	1	0	0	1
		1	0	0	1	0
		1	1	0	1	0

18

2ビット比較器の論理関数

$Y_1 Y_0$	0 0	0 1	1 1	1 0
$X_1 X_0$				
0 0	=	<	<	<
0 1	>	=	<	<
1 1	>	>	=	>
1 0	>	>	<	=


• > : $X > Y$

• = : $X = Y$

• < : $X < Y$

19

2ビット比較器の設計

 

20

多ビット比較器の場合

■ 比較器のビット数と出力の組み合わせ数

- 1ビット : $2^1 \times 2^1 = 4$ 通り
- 2ビット : $2^2 \times 2^2 = 16$ 通り
- 3ビット : $2^3 \times 2^3 = 64$ 通り
- 4ビット : $2^4 \times 2^4 = 256$ 通り
- 5ビット : $2^5 \times 2^5 = 1024$ 通り

Java の場合 : int 型 32 ビット long 型 64 ビット

ビット数が増えるにつれ膨大な組み合わせが必要

高ビット比較器の設計はとても無理 !

21

複雑な回路の設計・製作

■ 複雑な回路

- 設計が難しい
- 製作コストが高価



複雑な回路をより簡単な回路(設計済み)の組み合わせで作る


- 設計が簡単になる
- 回路の量産化で製作コスト削減

22

回路のモジュール化

■ 回路全体を1つのゲートとみなす

例 : 比較器

 

23

大小比較

3桁の数の大小比較 (例 : 126 と 127)

- 百の位を比較
- 百の位が同じなら十の位を比較
- 百の位と十の位が同じなら一の位を比較

大きくなる条件は

百の位が大きい

または 百の位が同じかつ十の位が大きい

または 百の位が同じかつ十の位が同じかつ一の位が大きい
等しくなる条件は


百の位が同じかつ十の位が同じかつ一の位が同じ

24

1ビット比較器モジュールを用いた 2ビット比較器


- $X=(X_1, X_0), Y=(Y_1, Y_0)$ の大小比較
 - $X > Y$: $X_1 > Y_1$ または $(X_1 = Y_1 \text{ かつ } X_0 > Y_0)$
 - $X < Y$: $X_1 < Y_1$ または $(X_1 = Y_1 \text{ かつ } X_0 < Y_0)$
 - $X = Y$: $X_1 = Y_1$ かつ $X_0 = Y_0$
 - Z_{X1}, Z_{Y1}, Z_{eq1} : X_1, Y_1 の比較結果
 - Z_{X0}, Z_{Y0}, Z_{eq0} : X_0, Y_0 の比較結果

2ビット比較器の設計

 


1ビット選択器モジュールを用いた 2ビット選択器

 - 1ビット選択器: $D = (D_0, D_1), S$
- 2ビット選択器: $D = (D_{00}, D_{01}, D_{10}, D_{11}), S = (S_1, S_0)$



2ビット選択器の設計


- 1ビット選択器モジュール3個を用いて
2ビット選択器を設計

 

符号化器(encoder) 復号化器(decoder)

- 符号化: 情報を数値コードに変える
- 復号化: 数値コードを情報に戻す

✓例: 情報をメモリに格納
- 情報: データ
- コード: データのアドレス

 


メモリ

アドレス	データ
0	1
1	8
2	3
3	5
4	8
5	
6	
7	

アドレス符号化器(address encoder)

 - 入力: 2^n 本の1ビット信号 $D = (D_{2^n-1}, \dots, D_0)$
 - ただし、1本のみ1, 残りの 2^n-1 本は0が入力される
- 出力: n ビット信号 $Q = (D_{n-1}, \dots, D_0)$




D	Q	D	Q
00000001	000	00010000	100
00000010	001	00100000	101
00000100	010	01000000	110
00001000	011	10000000	111

表に無い入力はドントケア

アドレス復号化器(address decoder)

 
- 入力: n ビット信号 $D=(D_{n-1}, \dots, D_0)$
- 出力: 2^n 本の1ビット信号 $Q=(Q_{2^n-1}, \dots, Q_0)$
 - ただし、1本のみ 1, 残りの 2^n-1 本は 0 が出力される



31

アドレスエンコーダ


D	Q	D	Q
00000001	000	00010000	100
00000010	001	00100000	101
00000100	010	01000000	110
00001000	011	10000000	111

 

32

アドレスデコーダ

D	Q	D	Q
000	00000001	100	00010000
001	00000010	101	00100000
010	00000100	110	01000000
011	00001000	111	10000000

 

33

優先順位付符号化器(priority encoder)

- 入力: 2^n 本の1ビット信号 $D=(D_{2^n-1}, \dots, D_0)$
- 出力: n ビット信号 $Q=(Q_{n-1}, \dots, Q_0)$:
 - ✓ 通常の符号化器は入力に1は1個のみ
 - ✧ 入力に複数の1がある場合
 - 通常の符号化器: ドントケア
 - 優先順位付符号化器: 上位ビットを優先
 - ✧ 入力に1が1つも無い場合
 - 通常の符号化器: ドントケア
 - 優先順位付符号化器: ドントケア

34

2ビット優先順位付符号化器の真理値表

$D_3D_2D_1D_0$	P	Q	$D_3D_2D_1D_0$	P	Q
0 0 0 0	-	-	1 0 0 0	3	3
0 0 0 1	0	0	1 0 0 1	3	-
0 0 1 0	1	1	1 0 1 0	3	-
0 0 1 1	1	-	1 0 1 1	3	-
0 1 0 0	2	2	1 1 0 0	3	-
0 1 0 1	2	-	1 1 0 1	3	-
0 1 1 0	2	-	1 1 1 0	3	-
0 1 1 1	2	-	1 1 1 1	3	-

P : 優先順位付符号化器 Q : 符号化器

35

加算器(adder)

- 2入力の和を計算
 - 入力: 1桁の算術変数 X, Y
 - 出力: $S \quad X+Y$ の1桁め
 - $C_{OUT} \quad X+Y$ の上位桁への繰り上がり
- 例: $X=7, Y=8$ (10進数)
 - $S=5$
 - $C_{OUT}=1$

36


1ビット半加算器(half adder)

- 入力: 1ビット変数 X, Y
- 出力: S $X+Y$ の1ビットめ
 C_{OUT} $X+Y$ の上位ビットへの繰り上がり

XY	C_o	S
0 0	0	0
0 1	0	1
1 0	0	1
1 1	1	0

37

1ビット半加算器の設計

 

38

1ビット全加算器(full adder)

- 入力: 1ビット変数 X, Y
 C_{IN} 下位ビットからの繰り上がり
- 出力: S $X+Y$ の1ビットめ
 C_{OUT} $X+Y$ の上位ビットへの繰り上がり

$X Y$	C_i	C_o	S
0 0	0	0	0
	1	0	1
0 1	0	0	1
	1	1	0

$X Y$	C_i	C_o	S
1 0	0	0	1
	1	1	0
1 1	0	1	0
	1	1	1

39


1ビット全加算器の論理関数

S	$C_i \backslash XY$	0 0	0 1	1 1	1 0
	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

C_o	$C_i \backslash XY$	0 0	0 1	1 1	1 0
	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

40

1ビット全加算器の設計

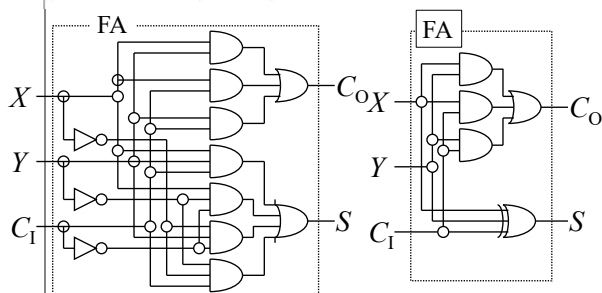

41

半加算モジュールを用いた全加算器

- 半加算器
- 全加算器


42

全加算器の設計

- 半加算器モジュール2個を用いて全加算器を設計

$$S^{FA}(X, Y, C_I) = S^{HA}(S^{HA}(X, Y), C_I)$$

 
$$C_O^{FA}(X, Y, C_I) = C_O^{HA}(X, Y) + C_O^{HA}(S^{HA}(X, Y), C_I)$$



43

2ビット加算器

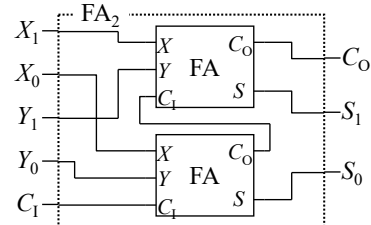- 入力: 2ビット変数 $X=(X_1, X_0)$, $Y=(Y_1, Y_0)$
 C_{IN} 下位ビットからの繰り上がり
- 出力: $S=(S_1, S_0)$, $X+Y$ の1,2ビットめ
 C_{OUT} $X+Y$ の上位ビットへの繰り上がり



44

多数決器

- 入力: n 変数 $X_1, X_2, \dots, X_n$
- 出力: $Z = \begin{cases} 1 & (\text{入力のうち1が半分以上}) \\ 0 & (\text{入力のうち1が半分未満}) \end{cases}$
- ✓ 例 3変数多数決器

$X_1 X_2 X_3$	Z	$X_1 X_2 X_3$	Z
0 0 0	0	1 0 0	0
0 0 1	0	1 0 1	1
0 1 0	0	1 1 0	1
0 1 1	1	1 1 1	1

45

多数決器の論理関数


$X_1 X_2$	0 0	0 1	1 1	1 0
X_3	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$Z = X_1 \cdot X_2 + X_2 \cdot X_3 + X_3 \cdot X_1$$

46

多数決回路
 
$$Z = X_1 \cdot X_2 + X_2 \cdot X_3 + X_3 \cdot X_1$$




47

多数決器の論理関数(4変数)

$X_1 X_2$	0 0	0 1	1 1	1 0
$X_3 X_4$	0	0	1	0
0 0	0	0	1	1
0 1	0	1	1	1
1 1	1	1	1	1
1 0	0	1	1	1

48

多数決回路(4変数)

 

49


例題：重み付き多数決器

- 各人が持つ票の重みが違う多数決

例題

— A 4票, B 3票, C 2票, D 1票を持つ (賛成5票で可決)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	3	7	4
01	1	4	8	5
11	3	6	10	7
10	2	5	9	6

 


50

演習問題：選択器の設計

- 1ビット選択器を設計せよ

$$Q = \overline{S} \cdot D_0 + S \cdot D_1$$

D_i	S	Q
$D_0=0$	0	0
$D_0=1$	0	1
$D_1=0$	1	0
$D_1=1$	1	1

 

51


演習問題：分配器の設計

- 1ビット分配器を設計せよ

$$Q_0 = \overline{S} \cdot D$$

$$Q_1 = S \cdot D$$

D	S	Q_0	Q_1
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	1

 

52


演習問題：符号化器の設計

- 2ビット符号化器を設計せよ

$$Q_0 = D_1 + D_3$$

$$Q_1 = D_2 + D_3$$

$D_3 D_2 D_1 D_0$	Q_1	Q_0
0 0 0 1	0	0
0 0 1 0	0	1
0 1 0 0	1	0
1 0 0 0	1	1

 

53


演習問題：半加算器の設計

- 1ビット半加算器を設計せよ

$$S = X \cdot Y + X \cdot \overline{Y} + \overline{X} \cdot Y = X \oplus Y$$

$$C_0 = X \cdot Y$$

XY	C_0	S
00	0	0
01	0	1
10	0	1
11	1	0

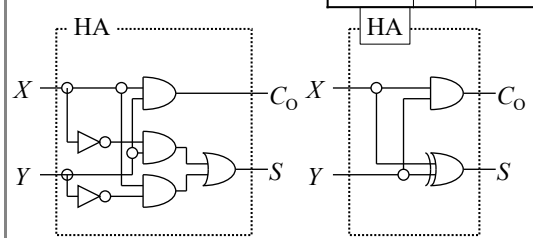

54


演習問題：全加算器の設計

- 1ビット全加算器を設計せよ

$$S = X \oplus Y \oplus C_1$$

$$C_0 = X \cdot Y + X \cdot C_1 + Y \cdot C_1$$


XYC_1	C_0	S	XYC_1	C_0	S
000	0	0	100	0	1
001	0	1	101	1	0
010	0	1	110	1	0
011	1	0	111	1	1

 

55

演習問題：2ビット全加算器の設計

- 1ビット全加算器モジュール2個を用いて2ビット全加算器を設計せよ

 

56